

一、電路偵測與改善

Case1

Verilog Code Trojans:

```
7  output [2:0]result;// [2]result: a<b; [1]result: a>b; [0]result: a=b   ex: a=4'd8, b=4'd5 -> result=3'b010
8  wire    [3:0]a_bar, b_bar;//~a, ~b
9  wire    [3:0]ba_bar, ab_bar;//~a&b, a&~b
10 wire    [6:0]x;//The comparison result of each bit
11 wire    [6:0]m;//for every situation ex: a3=b3 & a2>b2 , a3=b3 & a2=b2 & a1>b1 .....
12
13 not      a_bar3( a_bar[3], a[3] );
14 not      b_bar3( b_bar[3], b[3] );
15 not      a_bar2( a_bar[2], a[2] );
16 not      b_bar2( b_bar[2], b[2] );
17 not      a_bar1( a_bar[1], a[1] );
18 not      b_bar1( b_bar[1], b[1] );
19 not      a_bar0( a_bar[0], a[0] );
20 not      b_bar0( b_bar[0], b[0] );
21 and      and3_0( ba_bar[3], a_bar[3], b[3] );
22 and      and3_1( ab_bar[3], a[3], b_bar[3] );
23 not      n1( x[5], x[4] );
24 and      and2( x[6], x[5],ab_bar[0]);
25 or       or1( x[4],  ab_bar[0], x[0] );
26 nor      nor3( x[3], ba_bar[3], ab_bar[3] );
27 and      and2_0( ba_bar[2], a_bar[2], b[2] );
28 and      and2_1( ab_bar[2], a[2], b_bar[2] );
29 nor      nor2( x[2], ba_bar[2], ab_bar[2] );
30 and      and1_0( ba_bar[1], a_bar[1], b[1] );
31 and      and1_1( ab_bar[1], a[1], b_bar[1] );
32 nor      nor1( x[1], ba_bar[1], ab_bar[1] );
33 and      and0_0( ba_bar[0], a_bar[0], b[0] );

41 and      and_5( m[1], x[3], x[2], x[1], x[6] );
42 or       ab( result[2], ba_bar[3], m[6], m[4], m[2] );
43 or       ba( result[1], ab_bar[3], m[5], m[3], m[1] );
44 and      eq( result[0], x[3], x[2], x[1], x[4] );
```

Golden circuit:


對下列幾行 code 做更改即可使電路功能正常。

```
23 // not      n1( x[5], x[4] );
24 // and      and2( x[6], x[5],ab_bar[0]);
25 // or       or1( x[4],  ab_bar[0], x[0] );

41 and      and_5( m[1], x[3], x[2], x[1], ab_bar[0] );
42 or       ab( result[2], ba_bar[3], m[6], m[4], m[2] );
43 or       ba( result[1], ab_bar[3], m[5], m[3], m[1] );
44 and      eq( result[0], x[3], x[2], x[1], x[0] );
```

result:

1. **Infected** circuit:

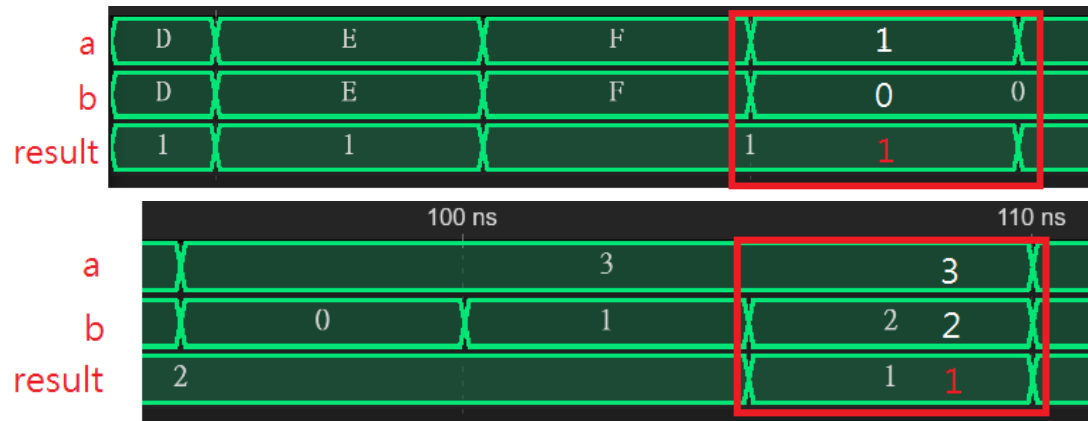

2. **Golden** circuit:



Case2

Verilog Code Trojans:

```

25 not    n0( s_bar[3], en );
26 and    a0( d[7], s_bar[2], s_bar[1], s_bar[0], en );
27 and    a1( d[5], s_bar[2], s_bar[3], s_bar[0], en );
28 and    a2( d[6], s_bar[2], s_bar[1], sel[0], en );
29 not    n3( s_bar[0], sel[0] );
30 and    a7( d[0], sel[2], sel[1], sel[0], en );
31 and    a3( d[3], sel[2], s_bar[1], s_bar[0], en );
32 and    a4( d[1], sel[2], sel[1], s_bar[0], en );
33 not    n2( s_bar[1], sel[1] );
34 and    a5( d[2], sel[2], s_bar[1], sel[0], en );
35 and    a6( d[4], s_bar[2], sel[1], sel[0], en );
36

```

Golden circuit:

將 s_bar[3]改成 sel[1]即可使電路功能正常。


```

26 and    a0( d[7], s_bar[2], s_bar[1], s_bar[0], en );
27 and    a1( d[5], s_bar[2], sel[1], s_bar[0], en );
28 and    a2( d[6], s_bar[2], s_bar[1], sel[0], en );
29 not    n3( s_bar[0], sel[0] );
30 and    a7( d[0], sel[2], sel[1], sel[0], en );
31 and    a3( d[3], sel[2], s_bar[1], s_bar[0], en );
32 and    a4( d[1], sel[2], sel[1], s_bar[0], en );
33 not    n2( s_bar[1], sel[1] );
34 and    a5( d[2], sel[2], s_bar[1], sel[0], en );
35 and    a6( d[4], s_bar[2], sel[1], sel[0], en );
36

```

result:

1. Infected circuit:

 

2. Golden circuit:



Case3

Verilog Code Trojans:

```
10
11
12 and    a0( t0, b, in );
13 and    a1( t1, a, b );
14 or     o0( t2, t0, t1);
15 TFF    T0( .clk(clk), .reset(reset), .t(t2), .q(a) );
16 TFF    T1( .clk(clk), .reset(reset), .t(in), .q(b) );
17 and    a2( out, a, b );
18
```

Golden circuit:

```
12 and    a0( t0, b, in );
13 // and  a1( t1, a, b );
14 // or    o0( t2, t0, t1);
15 TFF    T0( .clk(clk), .reset(reset), .t(t0), .q(a) );
16 TFF    T1( .clk(clk), .reset(reset), .t(in), .q(b) );
17 and    a2( out, a, b );
```

result:

1. Infected circuit:



2. Golden circuit:



Case4

Verilog Code Trojans:

```
48  ▾      begin
49  ▾      if(counter2 < 4'd10)          //trojan
50  ▾      begin                          //trojan
51          next_state<=S0;
52          out<=1'b1;
53      end
54  ▾      else                          //trojan
55  ▾      begin                          //trojan
56          next_state<=S1;              //trojan
57          out<=1'b1;                  //trojan
58      end                             //trojan
59      end                             //trojan
60  ▾      else
61  ▾      begin
62  ▾      if(counter2 < 4'd10)          //trojan
63  ▾      begin                          //trojan
64          next_state<=S2;
65          out<=1'b1;
66      end
67  ▾      else                          //trojan
68  ▾      begin                          //trojan
69          next_state<=S1;              //trojan
70          out<=1'b1;                  //trojan
71      end                             //trojan
72      end                             //trojan
73
```

Golden circuit:


```

48  ▾ | | | | | begin
49  | | | | | // if(counter2 < 4'd10) //trojan
50  ▾ | | | | | // begin //trojan
51  | | | | | next_state<=S0;
52  | | | | | out<=1'b1;
53  | | | | | end
54  | | | | | // else //trojan
55  | | | | | // begin //trojan
56  | | | | | // next_state<=S1; //trojan
57  | | | | | // out<=1'b1; //trojan
58  | | | | | // end //trojan
59  ▾ | | | | | // end //trojan
60  ▾ | | | | | else
61  ▾ | | | | | begin
62  | | | | | // if(counter2 < 4'd10) //trojan
63  ▾ | | | | | // begin //trojan
64  | | | | | next_state<=S2;
65  | | | | | out<=1'b1;
66  | | | | | end
67  | | | | | // else //trojan
68  | | | | | // begin //trojan
69  | | | | | // next_state<=S1; //trojan
70  | | | | | // out<=1'b1; //trojan
71  | | | | | // end //trojan
72  | | | | | // end //trojan
73  | | | | |

```

result:

1. Infected circuit:

 

在 Normal Mode 的階段，current_state=1，
next_state 只能=0 or 2，由訊號圖紅框框的訊號可
看出此時出現錯誤。

2. Golden circuit:

如下圖，將 code 一行一行註解其功能，發現有功能詭異且不必
要之程式碼。

```
15 //製造not訊號
16 not      a_bar3( a_bar[3], a[3] );
17 not      b_bar3( b_bar[3], b[3] );
18 not      a_bar2( a_bar[2], a[2] );
19 not      b_bar2( b_bar[2], b[2] );
20 not      a_bar1( a_bar[1], a[1] );
21 not      b_bar1( b_bar[1], b[1] );
22 not      a_bar0( a_bar[0], a[0] );
23 not      b_bar0( b_bar[0], b[0] );
24
25
26 and      and3_0( ba_bar[3], a_bar[3], b[3] ); //a[3]=0, b[3]=1, 則b>a且ba_bar[3]=1, 否則ba_bar[3]=0
27 and      and3_1( ab_bar[3], a[3], b_bar[3] ); //a[3]=1, b[3]=0, 則a>b且ab_bar[3]=1, 否則ab_bar[3]=0
28
29 not      n1( x[5], x[4] ); //x[5]!=x[4]
30 and      and2( x[6], x[5], ab_bar[0] ); //ab_bar[0]=1, x[5]=1, x[6]=1
31 or       or1( x[4], ab_bar[0], x[0] ); //只要x[0]=1或ab_bar[0]=1, x[4]=1
32
33 nor      nor3( x[3], ba_bar[3], ab_bar[3] ); //ba_bar[3]=0, ab_bar[3]=0, 從a[3],b[3]比不出大小, x[3]=1, 否則x[3]=0
34 and      and2_0( ba_bar[2], a_bar[2], b[2] ); //a[2]=0, b[2]=1, 則b>a且ba_bar[2]=1, 否則ba_bar[2]=0
35 and      and2_1( ab_bar[2], a[2], b_bar[2] ); //a[2]=1, b[2]=0, 則a>b且ab_bar[2]=1, 否則ab_bar[2]=0
36 nor      nor2( x[2], ba_bar[2], ab_bar[2] ); //ba_bar[2]=0, ab_bar[2]=0, 從a[2],b[2]比不出大小, x[2]=1, 否則x[2]=0
37 and      and1_0( ba_bar[1], a_bar[1], b[1] ); //a[1]=0, b[1]=1, 則b>a且ba_bar[1]=1, 否則ba_bar[1]=0
38 and      and1_1( ab_bar[1], a[1], b_bar[1] ); //a[1]=1, b[1]=0, 則a>b且ab_bar[1]=1, 否則ab_bar[1]=0
39 nor      nor1( x[1], ba_bar[1], ab_bar[1] ); //ba_bar[1]=0, ab_bar[1]=0, 從a[1],b[1]比不出大小, x[1]=1, 否則x[1]=0
40 and      and0_0( ba_bar[0], a_bar[0], b[0] ); //a[0]=0, b[0]=1, 則b>a且ba_bar[0]=1, 否則ba_bar[0]=0
41 and      and0_1( ab_bar[0], a[0], b_bar[0] ); //a[0]=1, b[0]=0, 則a>b且ab_bar[0]=1, 否則ab_bar[0]=0
42 nor      nor0( x[0], ba_bar[0], ab_bar[0] ); //ba_bar[0]=0, ab_bar[0]=0, 從a[0],b[0]比不出大小, x[0]=1, 否則x[0]=0
43
44 and      and_0( m[6], x[3], ba_bar[2] ); //x[3]=1, ba_bar[2]=1, 代表第三位比不出來, 但第二位b>a比出來了, 所以m[6]=1
45 and      and_1( m[5], x[3], ab_bar[2] ); //x[3]=1, ab_bar[2]=1, 代表第三位比不出來, 但第二位a>b比出來了, 所以m[5]=1
46 and      and_2( m[4], x[3], x[2], ba_bar[1] ); //x[3]=1, x[2]=1, ba_bar[1]=1, 第三位、第二位比不出來, 但第一位b>a, 所以m[4]=1
47 and      and_3( m[3], x[3], x[2], ab_bar[1] ); //x[3]=1, x[2]=1, ab_bar[1]=1, 第三位、第二位比不出來, 但第一位a>b, 所以m[3]=1
48 and      and_4( m[2], x[3], x[2], x[1], ba_bar[0] ); //x[3]=1, x[2]=1, x[1]=1, ba_bar[0]=1, 第三位、第二位、第一位比不出來, 但第零位b>a, 所以m[2]=1
49 and      and_5( m[1], x[3], x[2], x[1], x[0] ); //x[3]=1, x[2]=1, x[1]=1, x[0]=1, 第三位、第二位、第一位比不出來, 但第零位a>b, 所以m[1]=1
50
51 or       ab( result[2], ab_bar[3], m[6], m[4], m[2] ); // (b>a) 如果第三位比出來 or 第二位比出來 or 第一位比出來 or 第零位比出來, result[2]=1 (result = 3'b100)
52 or       ba( result[1], ab_bar[3], m[5], m[3], m[1] ); // (a>b) 如果第三位比出來 or 第二位比出來 or 第一位比出來 or 第零位比出來, result[1]=1 (result = 3'b010)
53 and      eq( result[0], x[3], x[2], x[1], x[0] ); //x[1]=x[2]=x[3]=x[4]=1 那result[0]=1, 否則result[0]=0;
54
55 endmodule
```

三、本次作業的困難及如何克服

這次作業最困難的地方無疑是找出到底是哪幾行 code 為 trojan，如果只是丟 test patterns 進去測試，只能達到檢測是否有錯誤存在的功能，無法明確的達到診斷(diagonose)，不過把錯誤的 response 和 golden response 去做比較，可以從中發現一些蛛絲馬跡，最後再從這些線索去檢查原始 code，找出是哪些 code 功能詭異且非必要。

備註：TestBench 會以 verilog 檔另外上傳。